DS18B20 „Zirkulation Rücklauf“ – Löt- und Anschlussplan

ESP32 heizung-optolink (192.168.178.193) · GPIO4 · 4,7-kΩ-Pull-up · Stand 13.10.2026

1 Widerstand ans Kabelende löten (ESP-Seite, NICHT am Fühler)

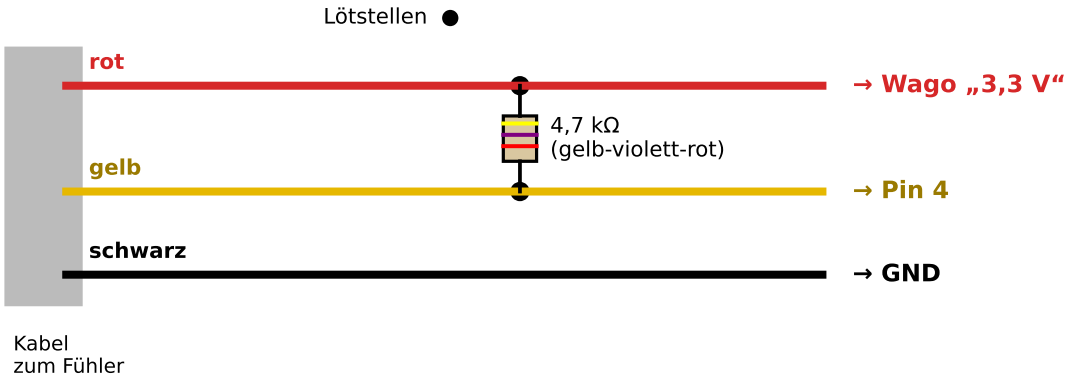

So geht’s:

a) ERST Schrumpfschläuche aufs Kabel schieben: 1 dicker übers Ganze, 2 dünne für die Lötstellen.

b) Rot, gelb, schwarz am Ende je ca. 5 mm abisolieren und verzinnen.

c) Widerstand: ein Bein an ROT, das andere an GELB löten (an GELB zusammen mit dem Jumperkabel).
Richtung egal, Beine kurz halten. Rot bleibt ein blankes Ende für den Wago.

d) Lötstellen einzeln isolieren, dann den dicken Schlauch über Widerstand + beide Stellen.

e) Kabelenden für den ESP: Jumperkabel mit BUCHSE anlöten (gelb, schwarz) – rot kommt in den Wago.

f) Mit dem Multimeter prüfen: rot ↔ gelb ≈ 4,7 kΩ. rot ↔ schwarz und gelb ↔ schwarz: KEIN Durchgang.

2 Anschluss am ESP32 (USB vorher ab, Lesekopf NICHT bewegen)

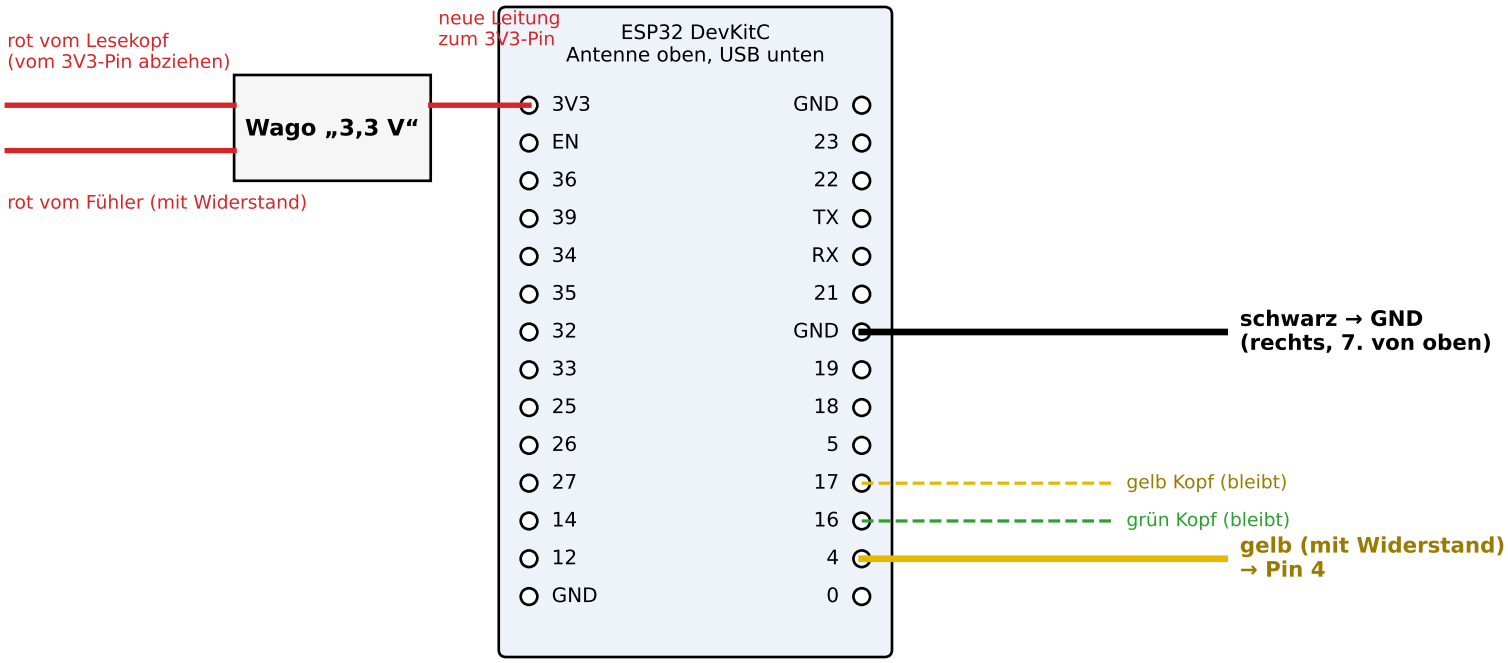

Pin 4 = rechte Reihe, 13. von oben, direkt UNTER Pin 16 (grün). Es zählt der Aufdruck.

Achtung: Kopf-Gelb (17) und Fühler-Gelb (4) nicht verwechseln – Fühler-Kabel markieren.

3 Am Rohr

Zirkulationsleitung vom Haus zurück zum Speicher, nahe der Zirkulationspumpe, nicht direkt am Speicher.

Metallhülse längs flach aufs blanke Rohr, 2 Kabelbinder, Alu-Klebeband drüber – dann Rohrisolierung DARÜBER.

Danach: USB wieder ein, Firmware mit one_wire + dallas_temp per OTA aufspielen; prüfen: Wert kommt an, Optolink läuft weiter.